

## Aufgabe 7: Externer Speicher (20 Punkte)

Mit der nebenstehenden Schaltung wurde ein zusätzlicher Peripheriebaustein an den AT90CAN128 angeschlossen.

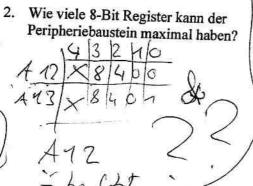1. Geben Sie die kleinste Adresse des Peripheriebausteins an:



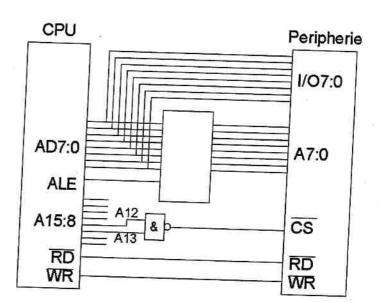

3. Wie viele Adressspiegelungen sind bei dieser Schaltung vorhanden?



4. Was passiert bei einem Lesezugriff auf die Adresse 0x8000?

